

# Einführung in VHDL

Dipl.-Ing. Franz Wolf


## Literatur

### Digital Design and Modeling with VHDL and Synthesis

Kou-Chuan Chang

Wiley-IEEE Computer Society Press

ISBN 0818677163

 

### Rechnergestützter Entwurf digitaler Schaltungen

Günter Jorke

Hanser Fachbuchverlag

ISBN: 3446228969



### VHDL-Synthese

Jürgen Reichardt, Bernd Schwarz

Oldenbourg

ISBN: 3486273841



# Entwicklung von VHDL

Very High Speed Integrated Circuit  
Hardware  
Description  
Language

VHDL ist Beschreibungssprache für **digitale** Hardware

ab 1980 VHSIC-Projekt im US-DoD (Amerikanisches Department of Defence)

: Entwicklung einer Standard-HDL (VHDL)

1983 IBM, Texas Instruments und Intermetrics nehmen teil


1987 IEEE setzt Industriestandard 1076 fest

1988 DoD legt fest: Alle elektronischen Schaltungen müssen in VHDL beschrieben werden.

1993 IEEE 1076 wird überarbeitet


# Abstraktionsebenen beim Entwurf digitaler Systeme

Architektur

 


Keine Aussagen über Signale, Zeitverhalten und funktionales Verhalten

Funktional

 


Beschreibung des Systems durch Algorithmen wie Funktionen, Prozeduren und Prozesse

Register-Transfer

 


Beschreibung einer Schaltung durch Operationen (z.B. Addition) und durch den Transfer der verarbeiteten Daten zwischen Registern

Logik

 

Beschreibung durch logische Verknüpfungen und deren zeitlichen Verhalten (z.B. Verzögerungszeiten) Signale nehmen nur bestimmte, vordefinierte Logikwerte an (high, low, ...)


Transistor

 

Schaltkreisebenen für ASICs notwendig aber für FPGAs irrelevant (vorgegeben)!

Einzelne Module werden nicht durch eine logische Funktion mit Verzögerungszeiten beschrieben, sondern durch ihren Aufbau aus Bauelementen wie Transistoren, Widerstände und Kapazitäten; und die einzelnen Bauelemente werden durch ihre Geometrie bestimmt


Physikalische

 

# Y-Diagramm


**Wie** verhält sich der Chip ?  
Verhalten

**Was** ist im Chip ?  
Struktur

 



**Wo** sind die Komponenten platziert ?  
Geometrie

# Entwurfsschichten

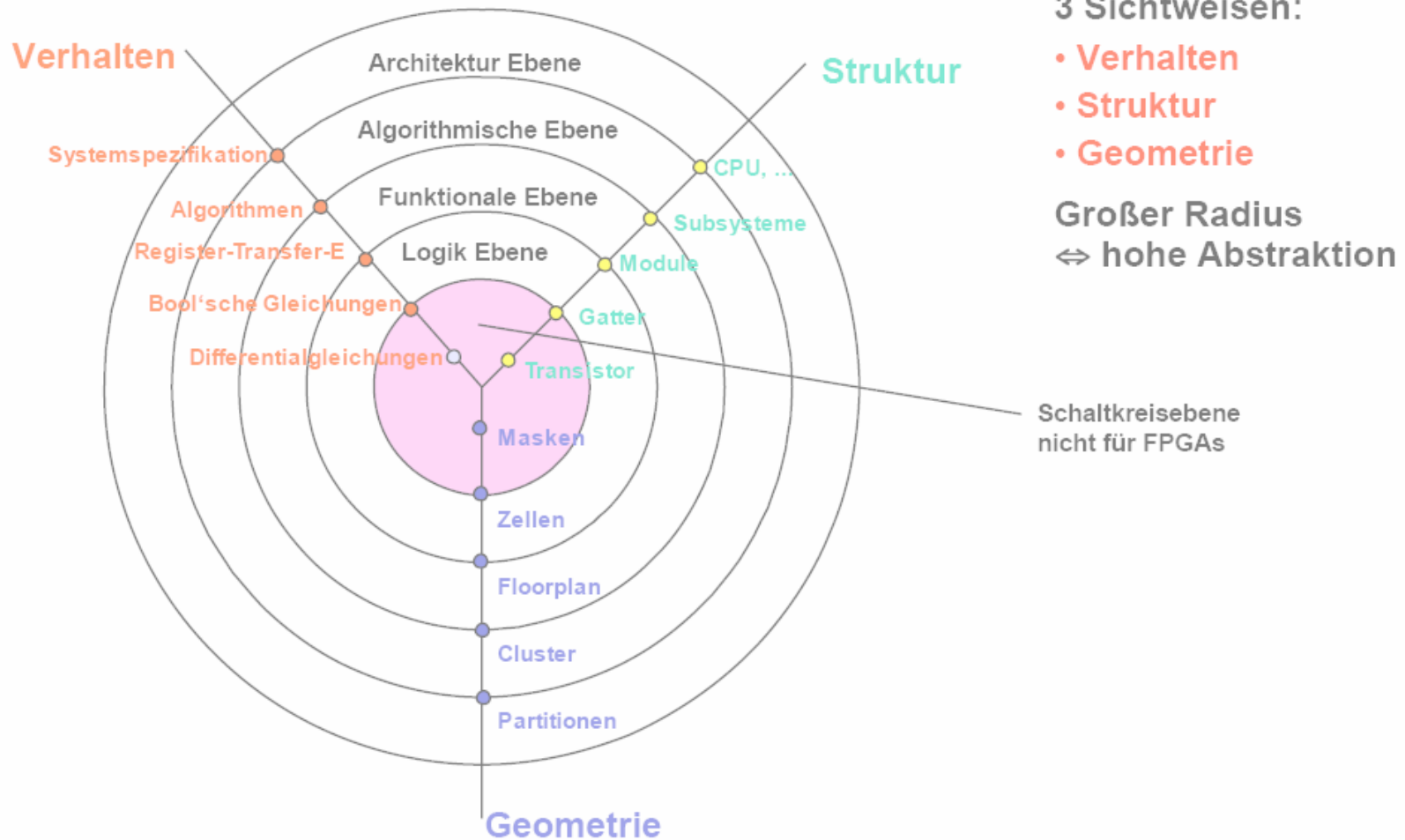


Y-Diagramm nach Gaisky-Kuhn

# Aufbau einer VHDL Beschreibung

 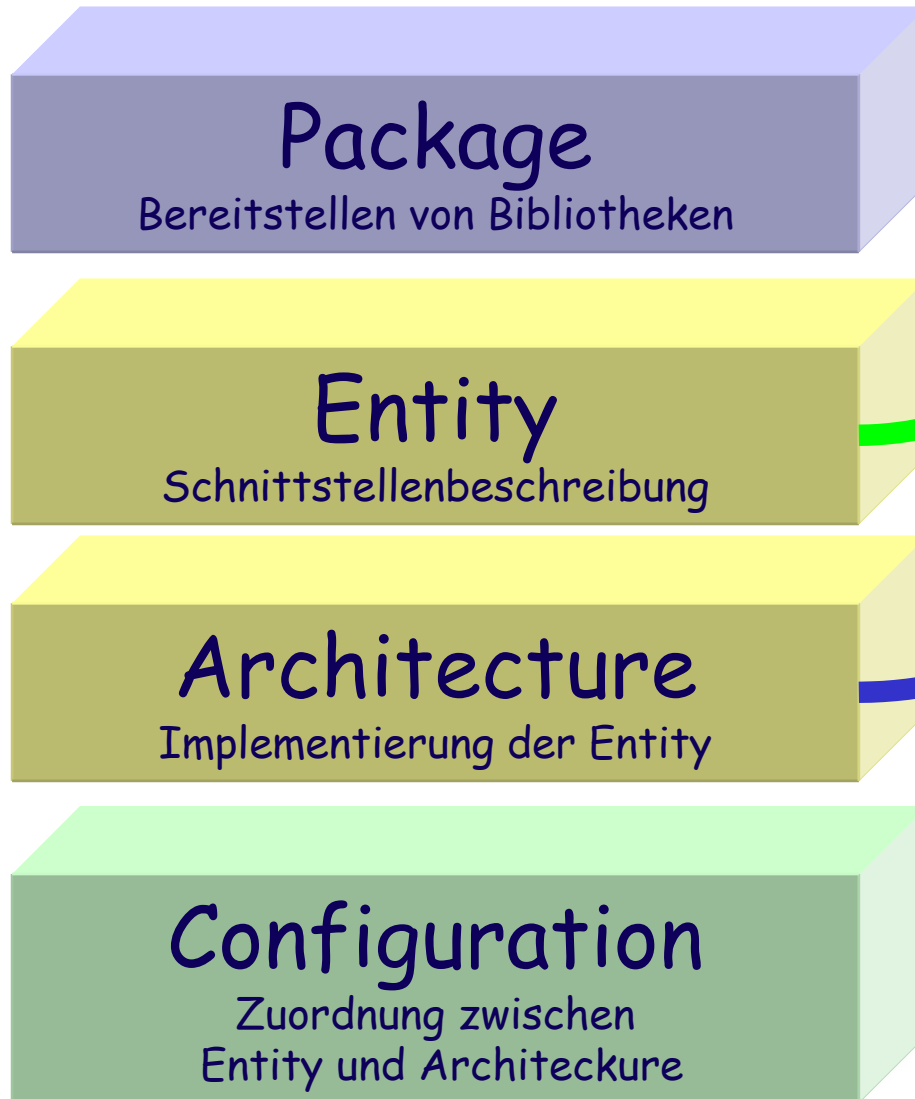

Die Minimalkonfiguration eines VHDL-Designs besteht aus einer ENTITY und der eigentlichen Designeinheit, der ARCHITECTURE .

# Aufbau einer VHDL Beschreibung

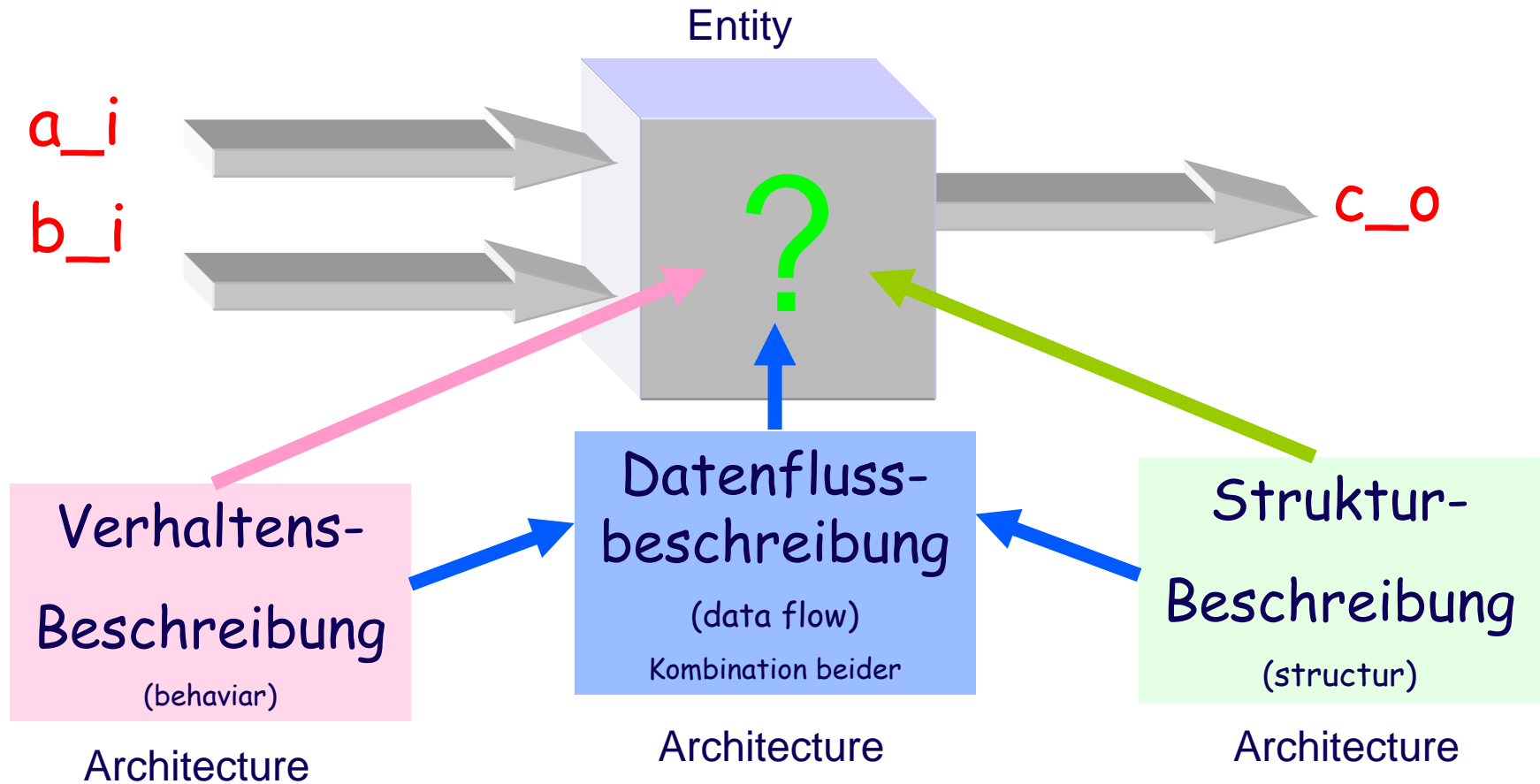


Anweisungen:

- sequentielle ("sequential statements") ⇒ kann nur innerhalb von Prozessen verwendet werden!
- nebenläufige ("concurrent statements") ⇒ • Signalzuweisung • mehrer Prozesse parallel usw.



# Begriffe in der Elektronik ⇔ Äquivalenz zu VHDL

Elektronik	VHDL
Silizium (als Technologie für den IC)	architecture
IC	entity
Pin	port
Norm, Bauteilkatalog	package
unbestückter IC-Sockel	component instantiation
Leiterbahn mit zugehörigen Lötäugen	signal
Bestückungsplan	configuration

 

# Signal ↔ Variable

## Variablen

- Unterscheiden sich nicht von Variablen anderer höheren Programmiersprachen
- Variablen eignen sich zur Speicherung von Zwischenergebnissen
- **Eine Variable hat "kein Gegenstück in der Hardware"**

## Signale

- Sind in anderen Programmiersprachen nicht zu finden.
- **Ein Signal kann als verbindende physikalische Leitung angesehen werden**

	Variable	Signal
Symbol	<b>:=</b>	<b>&lt;=</b>
Deklaration	werden in Prozessen/Unterprogrammen	nur bei Architecture, Block, Entity
Gültigkeit	nur im Prozessen/Unterprogrammen auch nur dort sichtbar	bei Erreichen des nächsten wait, vorher nur vorgemerkt, können jederzeit wieder überschrieben werden
Simulationszeitpunkt	mehrere Werte annehmen	nur einen Wert
Vergangenheit	hat keine	hat einen Wert in der Vergangenheit, diesen kann man abfragen

## Beispiel: Halbaddierer




Spezifikation:

- Ein- und Ausgänge sind jeweils 1 Bit
- Wenn enable ist high → Berechnung
- Wenn enable ist low → Ausgänge low
 
# Entity

Die Entity beschreibt die Schnittstelle der zu modellierenden Komponente

- Eingänge und Ausgänge werden deklariert
- Übergabe von Parametern (Generics)



```
ENTITY half_adder IS
  PORT(
    x_i, y_i, enable : IN std_logic;
    carry_o, result_o: OUT std_logic
  );
END half_adder;
```

**std\_logic** ist ein Datentyp eines ports. Standard logic ist definiert in IEEE 1164. Dieser Datentyp implementiert eine 9-wertige Logik :  
'0', '1', 'H', 'L', 'Z', 'U', 'X', 'W', '-'

# Architecture - Datenflussbeschreibung

Die Architektur enthält in VHDL die Beschreibung der Funktionalität des Modells

- Verschiedene Varianten der Beschreibung sind möglich und können auch miteinander kombiniert werden
- Erste Variante:  
Beschreibung der Architektur mit Hilfe von Logik-Gleichungen

```
ARCHITECTURE half_adder_b OF half_adder IS
    BEGIN
        carry_o <= enable_i AND (x_i AND y_i);
        result_o <= enable_i AND (x_i XOR y_i);
    END half_adder_b;
```

Das Modell kann simuliert werden, um die korrekte Funktion der Komponente zu verifizieren

# Architecture-Verhaltensbeschreibung

```
ARCHITECTURE half_adder_a OF half_adder IS
  BEGIN
    PROCESS (x_i, y_i, enable_i)
      BEGIN
        IF enable_i = '1' THEN
          result_o <= x_i XOR y_i;
          carry_o <= x_i AND y_i;
        ELSE
          carry_o <= '0';
          result_o <= '0';
        END IF;
      END PROCESS;
    END half_adder_a;
```

Sensitivity List

Eine abstrakte Verhaltensbeschreibung kann genutzt werden, um die Funktion des Addierers zu beschreiben

# Architecture-Strukturelle Beschreibung

```
ARCHITECTURE half_adder_c OF half_adder IS

    COMPONENT and2
        PORT (in0, in1 : IN std_logic;
              out0 : OUT std_logic );
    END COMPONENT;

    COMPONENT and3
        PORT (in0, in1, in2 : IN std_logic;
              out0 : OUT std_logic);
    END COMPONENT;


    COMPONENT xor2
        PORT (in0, in1 : IN std_logic;
              out0 : OUT std_logic);
    END COMPONENT;

    -- Deklaration interner Signale
    SIGNAL a : std_logic; -- internal signal

BEGIN

    A0 : and2 PORT MAP (enable_i, a, result_o);
    A1 : and3 PORT MAP (x_i, y_i, enable_i, carry_o);
    XO : xor2 PORT MAP (x_i, y_i, a);

END half_adder_c;
```

 

Strukturelle Beschreibung aus vordefinierten Komponenten, die zu verschaltenden Komponenten können einer Modulbibliothek entnommen werden

# Process

Die process - Anweisung dient zur Beschreibung eines Funktionsblockes. Sie kommt innerhalb der Architektur zum Einsatz, und eignet sich insbesondere zur Verhaltensbeschreibung.

- Sie wird selbst parallel zu anderen Funktionsblöcken abgearbeitet.
- Sie beschreibt die Funktion eines Baublocks nur mit sequentiellen Anweisungen.

```
process [(Sensitivitätsliste)]  
  [ Prozeß-Deklarationsteil ]  
begin  
  [ Prozeß-Anweisungsteil ]  
end;
```

## *if - Anweisung*

```
if bedingung then  
  Anweisungen  
elsif bedingung then  
  Anweisungen  
else  
  Anweisungen  
end if;
```

## *case - Anweisung*

```
case ausdrück is  
  when auswahl => Anweisungen;  
  when auswahl => Anweisungen;  
  ...  
end case;
```

Innerhalb eines Prozesses können die nebenstehende Anweisungen zur Steuerung der Abarbeitung des Algorithmusses genutzt werden.

## *loop - Anweisung*

```
loop  
  Anweisungen  
end loop;
```

## *kombinierte loop - Anweisungen*

```
while bedingung loop  
  Anweisungen  
end loop
```

```
for variable in bereich loop  
  Anweisungen  
end loop;
```




# Multiplexer


```
myif_pro: process (s, c, d, e, f)
begin
  if s = "00" then
    pout <= c;
  elsif s = "01" then
    pout <= d;
  elsif s = "10" then
    pout <= e;
  else
    pout <= f;
  end if;
end process myif_pro;
```

```
mycase_pro: process (s, c, d, e, f)
begin
  case s is
    when "00" =>
      pout <= c;
    when "01" =>
      pout <= d;
    when "10" =>
      pout <= e;
    when others =>
      pout <= f;
  end case;
end process mycase_pro;
```

 Prioritätsdecoder:  
ersten Bedingung höchste Priorität



Keine Priorität !!!

 


# Taktzustand- ↔ Taktflankengesteuert

Latch

```
entity D_Latch_FF is
  port ( res_i : in std_logic;
        d_i : in std_logic;
        clk_i : in std_logic;
        d_o : out std_logic);
end D_Latch_FF;
```

D-Flip-Flop

 

```
architecture RTL of D_Latch_FF is
begin
  REG: process (res_i, clk_i, d_i)
  begin
    if (res_i = '1') then
      d_o <= '0';
    elsif (clk_i = '1') then
      d_o <= d_i;
    end if;
  end process REG;
end RTL;
```

```
architecture RTL of D_Latch_FF is
begin
  REG: process (res, clk_i)
  begin
    if (res_i = '1') then
      d_o <= '0';
    elsif (clk_i'event and clk_i = '1') then
      d_o <= d_i;
    end if;
  end process REG;
end RTL;
```

Asynchroner Teil


Synchroner Teil

**Latches** sind taktzustandsgesteuerte Datenspeicher, d.h. die Datenübernahme erfolgt während der Taktphase  $clk = '1'$ .

**Register** im engeren Sinn sind taktflankengesteuerte Datenspeicher. Bei ihnen erfolgt die Datenübernahme während der L/H- bzw. der H/L-Flanke des Taktes.

Syntax	Hardware
<pre>elsif (clk_i'event and clk_i = '1') then   ...</pre>	
<pre>elsif (clk_i'event and clk_i = '0') then   ...</pre>	

# Designablauf

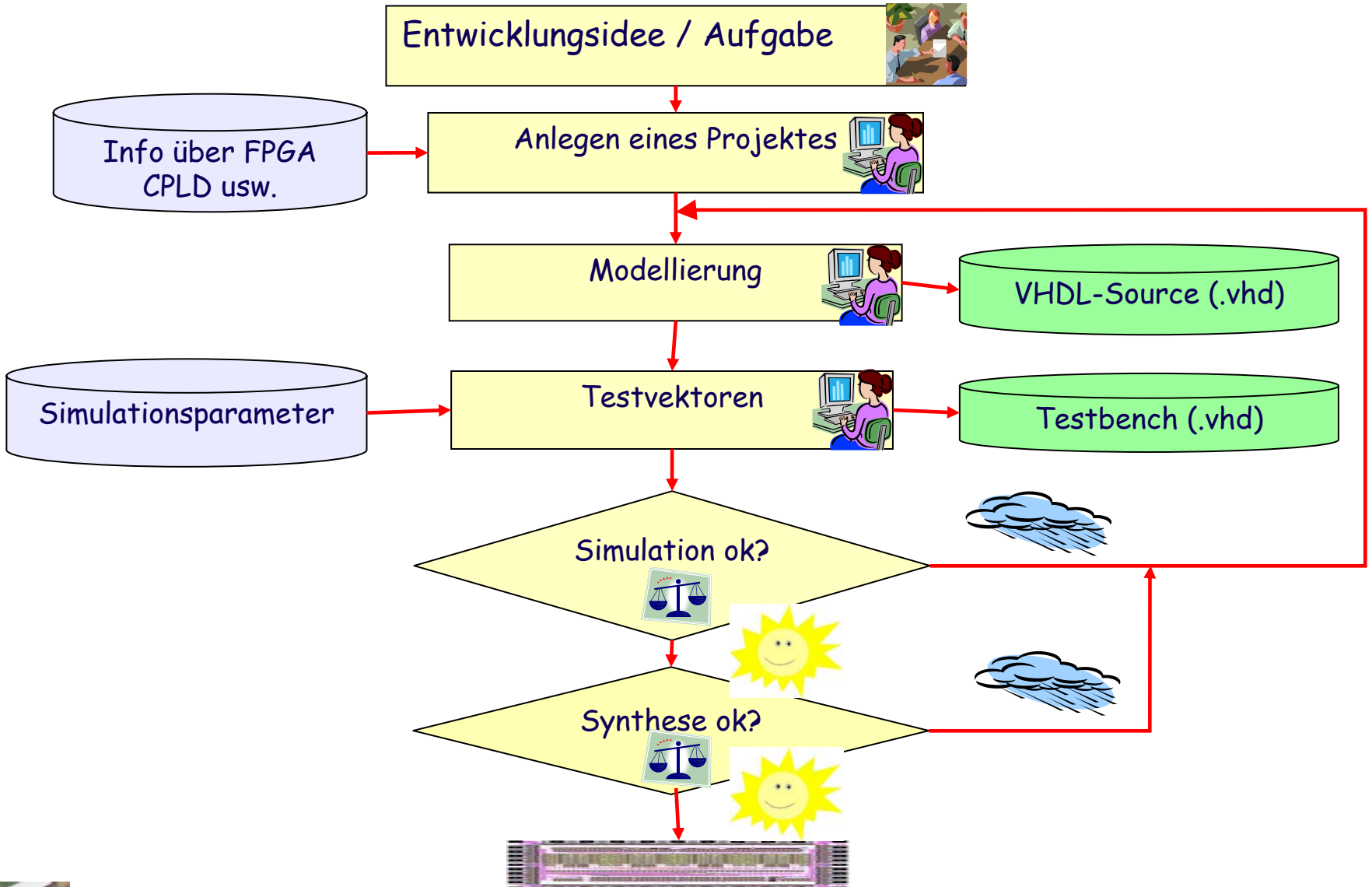


# Testbench

Die Simulation dient i.a. der Verifikation von Entwurfsschritten. In VHDL erfolgt die Beschreibung der zu entwickelnden Systeme vorwiegend als Verhaltensmodell auf den oberen Entwurfsebenen (System-, Algorithmische und Register-Transfer-Ebene).

Ziel einer Simulation von Verhaltensmodellen ist

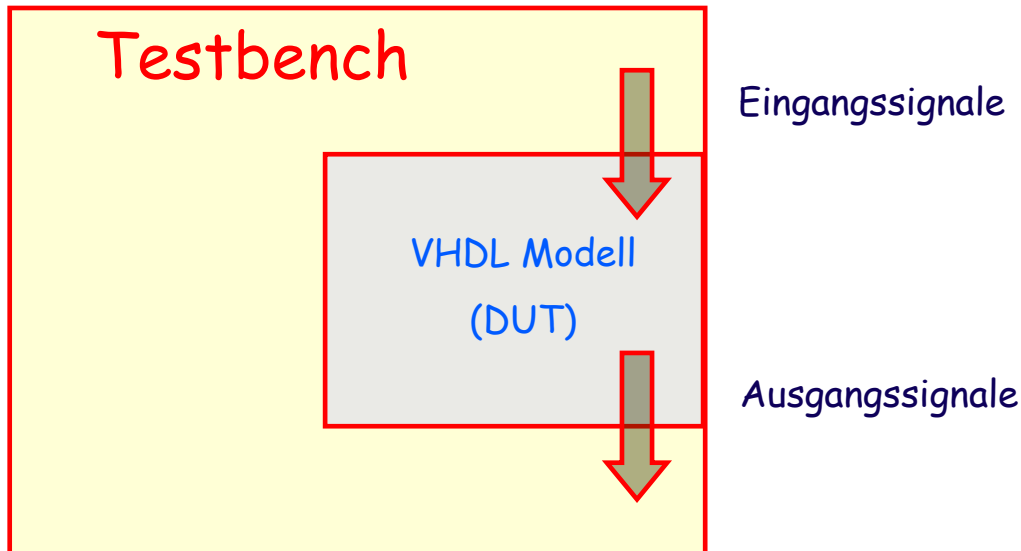- Die Prüfung auf syntaktische Korrektheit
- Vergleich mit der vorgegebenen Spezifikation (Prüfung der Funktionalität)
- Bestimmung der Eigenschaften des Modells



Eine Testbench ist ein VHDL Programm, welches Stimuli für die zu testende Komponente erzeugt und in zeitlicher sinnvoller Abfolge die von den Komponente erzeugten Ausgangssignale prüft.

Die zu Testente Komponente wird als „DUT“ Device under test bezeichnet.

Die Entity einer Testbench ist immer leer, da es nach außen hin zum Simulator keine Ein- und Ausgangssignale gibt.

# Simulationen

- ⇒ **Verhaltenssimulation**  
Verifikation des Designs.  
VHDL-Code muss nicht synthetisierbar sein.
- ⇒ **Funktionale Simulation**  
Verifikation nach der Synthese
- ⇒ **Pre Layout Gattersimulation**  
Nach dem Technologiemapping
- ⇒ **Post Layout Gattersimulation**  
Nach Place&Route mit echtem Timing

# Synthese

Aus einer Beschreibung auf der Register-Transfer-Ebene (Verhalten, Struktur) ist heute problemlos die Synthese einer elektronischen Schaltung möglich. Das System ist auf dieser Ebene ja bereits auf konkrete Baublöcke (Register, Operatoren) abgebildet, auf denen die Verarbeitung der Daten nach einem vorgegebenen Algorithmus und einem bestimmten Taktschema erfolgt. Die einzelnen Baublöcke und ihr Zusammenwirken kann dabei auf Verhaltensebene oder struktureller Ebene formuliert sein. Auf Grund der eindeutigen Abbildung erfüllen die Ergebnisse der Synthese die geforderten Entwurfsziele recht gut.

Die synthetisierte Struktur besteht aus zwei Komplexen:

- *Datenpfad* : Speicherelemente und Funktionseinheiten
- *Steuerwerk*: Steuerung des zeitlichen Ablaufs der Zustände mit den auszuführenden Datentransfers


# Synthese von Speicherelementen

## Art der Schaltung
 
### sequentielle Schaltung (Latch oder Register)

einem Signal oder einer Variablen nicht in allen Fällen ein Wert zugewiesen wird.

```
if PHI = '1' then  
  TEMP <= A;  
end if;
```




Diese Beschreibung liefert ein Latch (taktzustandsgesteuertes FF). Das Signal PHI wirkt als Taktsignal. Auf Grund der fehlenden Formulierung für PHI = '0' behält die Schaltung den alten Wert bei.

**Taktflankenbezogene Signalabfragen liefern ein Register (taktflankengesteuertes FF).**  
**if CLK'event and CLK = '1' then....**
 
### kombinatorische Schaltung

Damit eine kombinatorische Schaltung entsteht, muß dem Signal bzw. der Variablen in allen Fällen ein Wert zugewiesen werden.

```
if PHI = '1' then  
  TEMP <= A;  
else  
  TEMP <= '0';  
end if;
```




Die Synthese erzeugt ein Logikgatter. Für jeden Wert von PHI ist eine Reaktion der Schaltung formuliert. Es kann eindeutig eine Logik synthetisiert werden.

# ABEL vs. VHDL

## Aufgabe:

Es ist ein D-FF zu entwerfen.

 

# VHDL

# ABEL

```
MODULE dff
TITLE 'D-Flipflop'
```

## DECLARATIONS


```
c,res,d PIN 81,80,79;
q0 PIN 74 ISTYPE 'REG';
```

## EQUATIONS

```
q0 := d;
q0.CLK = c;
q0.RE = res;
END
```

```
entity dff
port ( res_i : in std_logic;
      d_i   : in std_logic;
      c_i   : in std_logic;
      q0_o  : out std_logi);
end dff;
```
 
```
architecture RTL of dff is
begin
  REG: process (res, clk_i)
  begin
    if (res_i = '1') then
      d_o <= '0';
    elsif (clk_i'event and clk_i = '1') then
      d_o <= d_i;
    end if;
  end process REG;
end RTL;
```




**Achtung:** Pin`s werden in WebPACK bei:  
User Constrains →  
Assign Package Pins definiert!



# DANKE

## und viel Spass mit VHDL

 

Think Hardware!

```
entity dff
  port ( res_i : in
        std_logic;
        d_i : in s
```

